

| S_0 | S_1 | $C_{in}=0$ | $\bar{C}_{in}=1$ |
|-------|-------|------------|------------------|
| 0 | 0 | $F=A$ | $F=A+1$ |
| 0 | 1 | $F=A-B-1$ | $F=A-B$ |
| 1 | 0 | $F=B-A-1$ | $F=B-A$ |
| 1 | 1 | $F=A+B$ | $F=A+B+1$ |

| Input | | | | Output | |
|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| S_0 | S_1 | A_i | B_i | X_i | Y_i |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

After performing K-Map

$$X_i = S_0 S_1' \oplus A$$

$$Y_i = (S_0 + S_1) (S_0' S_1' \oplus B_i)$$

Circuit Diagram

